

Sveučilište u Zagrebu  
Fakultet elektrotehnike i računarstva

## **Digitalna logika**

### **Laboratorijske vježbe korištenjem sklopovskih pomagala**

### **Upute za 6. laboratorijsku vježbu**


Marko Zec

Ak. god. 2021./2022.

# 1 Zadatak: projektiranje aritmetičko-logičkog modula

---

Vaš je zadatak projektirati kombinacijski aritmetičko-logički modul (*Arithmetic-logic unit* – *ALU*) s dva N-bitna podatkovna ulaza (A i B) i jednim podatkovnim izlazom (Z), te upravljačkim ulazom za odabir aritmetičko-logičke operacije širine tri bita (ALUOp). Modul treba omogućiti obavljanje osam različitih operacija: cjelobrojno zbrajanje, oduzimanje, množenje, logički posmak u desno, logičko i, ili, ekskluzivno ili, te negirano ili. Kodiranje signala za odabir aritmetičko-logičke operacije ovisi o dvije znamenke najmanje težine vašeg JMBAG identifikacijskog broja, a zadano je tablicama na kraju ovih uputa.

 

Slika 1: sučelje aritmetičko-logičkog modula (ALU)

Modul `ALU` opišite jezikom VHDL. Rad aritmetičko-logičkog modula ispitajte povezivanjem modula `ALU` u ispitni sklop `datapath` koji se sastoji od sekvencijskih modula: bloka registra `reg_file` i upravljačkog modula `upravljac`.

## 2 Ispitni sklop


---

Modul `ALU` potrebno je povezati s već gotovim sinkronim sekvencijskim (memorijskim) modulom `reg_file` u kojeg će se pohranjivati rezultati aritmetičko-logičkih operacija, te iz kojeg će se dohvaćati operandi A i B.


Modul `reg_file` izveden je kao dvodimenzionalno polje D bistabila okidanih rastućim bridom takta. U modulu `reg_file` bistabili su grupirani u četiri četverobitna registra nazvana R0, R1, R2 i R3. Modul ima jedan višebitni ulazni podatkovni signal W čija će se vrijednost upisati u samo onaj od registara čija je adresa određena upravljačkim ulazom `AddrW` kod pojave rastućeg brida signala takta `Clk`, ukoliko u tom trenutku razina ulaza `WE` bude 1. Modul ima dva nezavisna višebitna podatkovna izlaza A i B na kojima se može očitati trenutno stanje registara čija je adresa određena ulazima `AddrA` i `AddrB`.

Struktura modula `reg_file` prikazana je shemom na slici 2, a implementacija se nalazi u datoteci `"rf_4x4_1w_2r.vhd"` koju možete dohvatiti s web sjedišta laboratorijskih vježbi.

Shemom na slici 3 prikazan je način na koji treba povezati module `ALU` i `reg_file`.

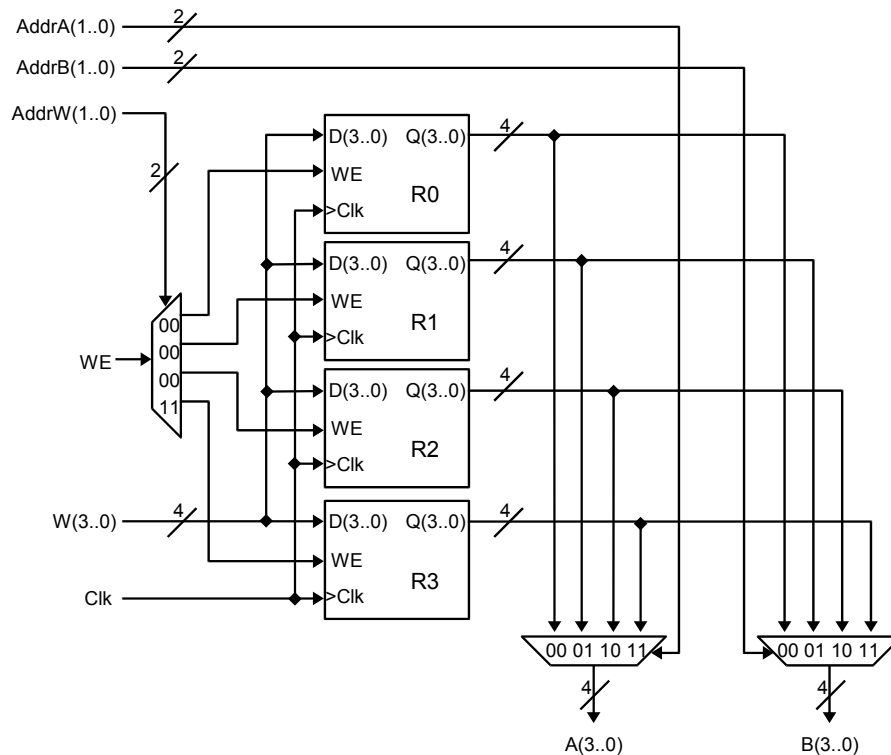

Slika 2: struktura modula `reg_file`

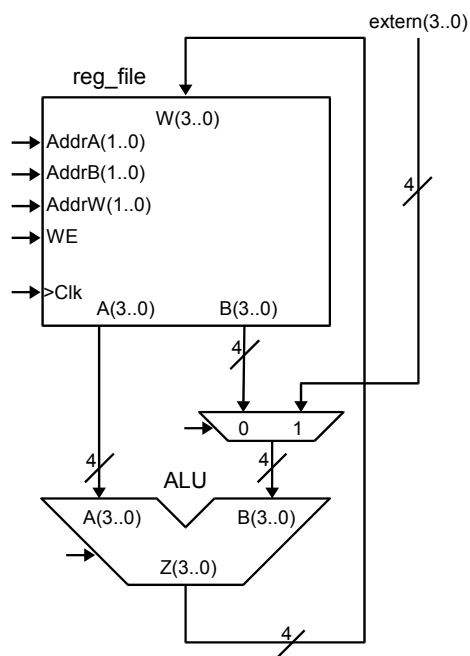


Slika 3: povezivanje modula `ALU` i `reg_file`

Podatkovni izlaz A iz modula `reg_file` potrebno je povezati direktno s podatkovnim ulazom A modula `ALU`, a podatkovni izlaz Z iz modula `ALU` potrebno je povezati direktno s podatkovnim ulazom W modula `reg_file`. Kako bi aritmetičko-logičke

operacije osim nad registrima R0..R3, za koje je početno stanje nedefinirano, mogli izvoditi i s nekim drugim vrijednostima, na podatkovni ulaz B modula ALU povezuje se izlaz iz multipleksora pomoću kojeg se može odabrati drugi operand između izlaza B modula `reg_file` ili nekog drugog signala (u blok shemi vanjski signal je označen s *extern*).

U ispitni sklop uvodi se i već gotovi modul `upravljac` pomoću kojeg se može upravljati radom modula ALU (odabrati aritmetičko-logičku operaciju putem signala `ALUOp`) i radom modula `reg_file` (odabrati koji će od registara R0..R3 biti korišteni kao operandi aritmetičko-logičke operacije, te u koji će se registar pohraniti rezultat). Način povezivanja modula `upravljac`, `reg_file` i ALU prikazan je blok-shemom na slici 4.

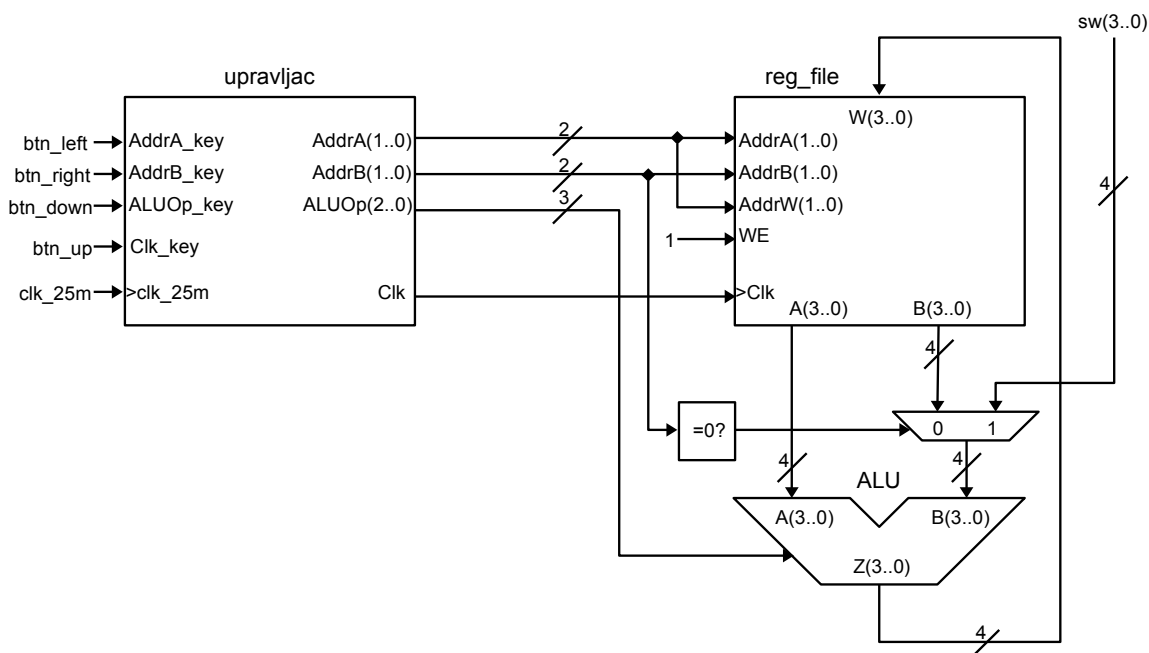

Slika 4: povezivanje modula ALU, `reg_file` i `upravljac`

Modul `upravljac` sinkroni je sklop koji omogućuje podešavanje stanja upravljačkih signala `AddrA`, `AddrB` i `ALUOp` pritiskom na tipke `btn_left`, `btn_right` i `btn_down`. Tipkom `btn_up` može se upravljati signalom takta (`Clk`). Rad modula `upravljac` sinkroniziran je signalom takta frekvencije 25 MHz (`clk_25m`) koji se dovodi iz oscilatora ugrađenog na razvojnu pločicu.



Iako modul `reg_file` omogućuje nezavisan odabir adrese registra u koji se upisuju podaci (`AddrW`) i adrese prvog podatkovnog izlaza (`AddrA`), u ispitnom sklopu na upravljačke ulaze `AddrA` i `AddrW` se dovodi isti signal, zbog čega će vrijednost registra koji je odabran kao prvi operand u svakom ciklusu takta `Clk` poprimiti novu vrijednost.

Na upravljački ulaz multipleksora za odabir operanda B modula ALU dovodi se izlaz iz komparatora koji na izlazu daje 1 ako je vrijednost signala `AddrB` jednaka nuli. Time je omogućeno da se za vrijednost `AddrB` = 0 kao operand B modula ALU odabere vanjski signal, čija vrijednost se postavlja 4-bitnim DIL mikroprekidačima na pločici (`sw`).



Kako bi se omogućio uvid u stanje podatkovnih i upravljačkih signala, najvažniji signali ispitnog sklopa povezuju se s LED indikatorima. Signali se na LED indikatore dovode preko multipleksora upravljanog tipkom `btn_center` na pločici ULX2S, odnosno tipkom `btn_f1` na pločici ULX3S, pomoću koje se može odabrati između prikaza podatkovnih signala (izlazi A i B iz modula `reg_file`) i upravljačkih signala (`AddrA`, `AddrB`, `ALUOp`

i Clk). Multipleksori provode upravljačke signale na LED indikatore kad tipka `btn_center/btn_f1` nije pritisnuta, dok će za vrijeme dok je tipka pritisnuta na LED indikatorima biti prikazani podatkovni signali, kao što je prikazano na slikama 5 i 6.

  **Signali prikazani LED indikatorima kad tipka `btn_f1` nije pritisnuta:**



**Signali prikazani LED indikatorima kad je tipka `btn_f1` pritisnuta:**

 
 


Slika 5: prikaz signala na LED indikatorima pločice ULX3S zavisno od tipke `btn_f1`

**Signali prikazani LED indikatorima kad tipka `btn_center` nije pritisnuta:**




**Signali prikazani LED indikatorima kad je tipka `btn_center` pritisnuta:**

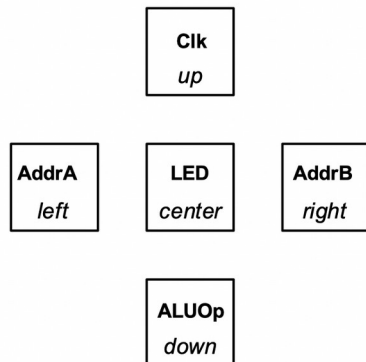 

Slika 6: prikaz signala na LED indikatorima pločica ULX2S zavisno od tipke `btn_center`

Konačna struktura ispitnog sklopa koja uključuje module `ALU`, `reg_file`, `upravljac`, te multiplexore za prikaz signala na LED indikatorima, prikazana je blok-shemom na slici 7.

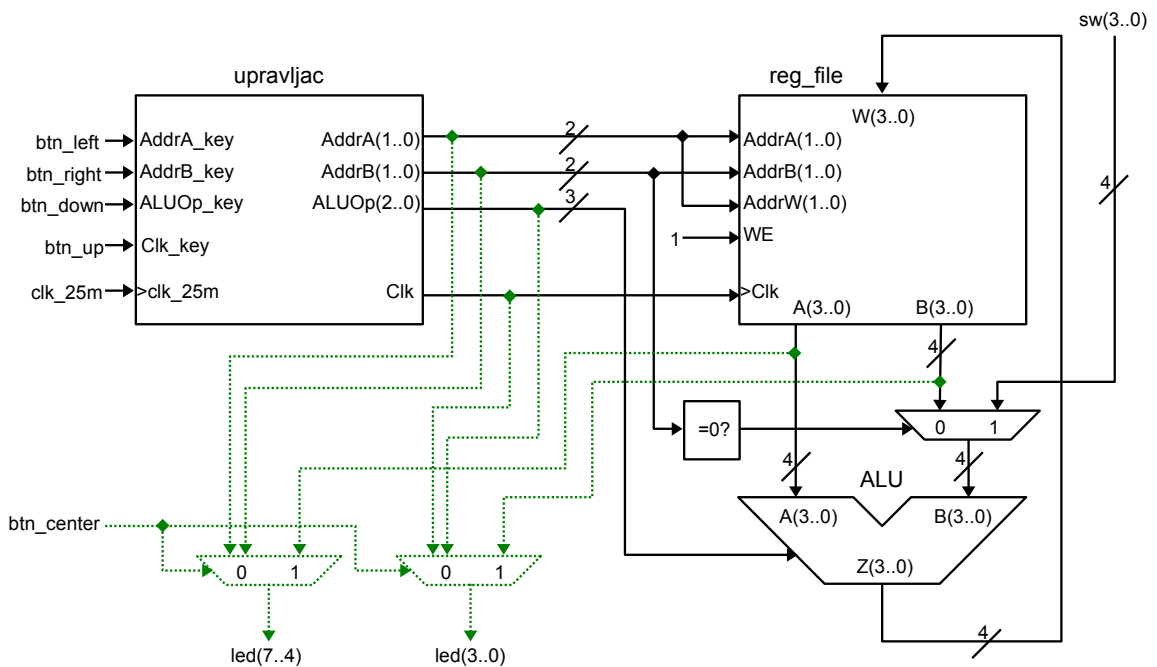

Slika 7: multipleksori za odabir prikaza signala na LED indikatorima

### 3 Sinteza sklopa

Stvorite novi prazni direktorij na disku, te u njega pohranite sljedeće datoteke koje možete dohvatiti s web sjedišta laboratorijskih vježbi:

- **ulx2s.lpf** odnosno **ulx3s.lpf**
- **datapath.vhd** (Predložak za izradu VHDL opisa ispitnog sklopa)
- **rf\_4x4\_1w\_2r.vhd** (VHDL opis modula *reg\_file*)
- **upravljac.vhd** (VHDL opis upravljačkog modula)

Ispitni sklop trebate konstruirati proširenjem predloška nazvanog *datapath*. U predlošku za izradu ispitnog sklopa *datapath* već su deklarirani svi potrebni ulazni i izlazni signali koji se povezuju s fizičkim priključcima i komponentama na razvojnoj pločici (tipke, prekidači, generator takta, LED indikator), postavljene su instance modula *upravljac* i *reg\_file* koji su povezani s nekim od ulaznih signala, te su instancirani multipleksori za odabir prikaza ispitnih signala na LED indikatorima.

**Vaš je zadatak samostalno stvoriti implementaciju modula ALU, u postojeći sklop datapath postaviti instancu modula ALU i multipleksor za odabir ulaznog podatka B modula ALU, te sve module međusobno povezati prema shemi sa slike 7. Za izvedbu aritmetičkih operacija možete koristiti sljedeći VHDL predložak:**

```
-- Zbrajanje - rezultat i operandi imaju iste dimenzije
Z <= A + B;

-- Oduzimanje - rezultat i operandi imaju iste dimenzije
Z <= A - B;

-- Množenje - rezultat mora biti dvostruko većih dimenzija od operanda
Z <= A * B;
```

Module *reg\_file* i *upravljac* ne trebate i ne smijete modificirati!

## 4 Ispitivanje rada sklopa

---

Tablicom 2 zadan je slijed aritmetičkih i logičkih operacija koje trebate izvesti pomoću Vašeg sklopa i time ispitati njegov rad. Tablica je već djelomično popunjena, a Vaš je zadatak popuniti prazna polja odgovarajućim kodnim riječima za signale AddrA, AddrB, ALUOp i sw, te očekivane vrijednosti na izlazima A i B modula reg\_file prije izvođenja operacije, te očekivanu vrijednost izlaza A nakon izvođenja operacije.

Na početku rada provjerite da li je sadržaj svih registara jednak nuli. Sadržaj registra može se postaviti na nulu operacijom  $Rx = Rx \text{ and } 0000$ . Za takvu operaciju upravljački signal ALUOp treba biti postavljen na kodnu riječ koja odabire operaciju "AND", a signal AddrB treba biti postavljen na 0, kako bi operand B modula ALU bio prospojen na DIP prekidače (sw), koje sve treba postaviti na 0.

U prva tri koraka potrebno je u registre R1, R2 i R3 učitati vrijednosti koje odgovaraju znamenkama težine 5, 4 i 3 Vašeg JMBAG identifikacijskog broja. Ukoliko smo sigurni da je sadržaj svih registara prethodno postavljen na 0, učitavanje vrijednosti može se izvršiti operacijama  $Rx = Rx + \textit{konstanta}$  ili  $Rx = Rx \text{ or } \textit{konstanta}$ , koju se kodira DIP prekidačima (sw).

Za izvršenje svakog koraka predviđenog tablicom 2 prvo treba podesiti sve upravljačke signale (AddrA, AddrB i ALUOp i sw), te provjeriti trenutno stanje na izlazima A i B iz modula reg\_file pritiskom na tipku `btn_center`, odnosno `btn_f1`. Kada smo sigurni da su svi signali ispravno podešeni, pritiskom na tipku `btn_up` generirat će se impuls takta, čime će se rezultat Z odabrane aritmetičke odnosno logičke operacije upisati u registar određen upravljačkim signalom AddrA. Trenutno stanje na izlazima A i B modula reg\_file u tablici 2 označeno je s A(t) i B(t), a novo stanje zapisano u registar određen adresom AddrA nakon prolaska rastućeg brida impulsa takta označeno je s A(t+1).

Definicije ponašanja modula ALU iz tablice u prilogu uputa koja odgovara Vašem JMBAG identifikatoru prepišite u tablicu 1.

**JMBAG =**

<u>ALUOp</u>	<u>Operacija</u>
000	
001	
010	
011	
100	
101	
110	
111	

Tablica 1: kodne riječi za odabir aritmetičko-logičkih operacija

<b>Operacija</b>	<b>AddrA</b>	<b>AddrB</b>	<b>ALUOp</b>	<b>A(t)</b>	<b>B(t)</b>	<b>sw</b>	<b>A(t+1)</b>
R1 = JMBAG(5)		00		0000	-		
R2 = JMBAG(4)		00		0000	-		
R3 = JMBAG(3)	11	00		0000	-		
R1 = R1 and JMBAG(2)	01	00					
R2 = R2 or JMBAG(1)							
R3 = R3 xor JMBAG(0)							
R1 = R1 + R2	01	10				-	
R2 = R2 - R3						-	
R1 = SRL R1, 2		00			-	0010	
R2 = R2 NOR 0000					-	0000	
R3 = R3 * 3							

Tablica 2: slijed operacija kojima treba ispitati rad sklopa

Operacije treba izvoditi točno zadanim slijedom!

**Za pristupanje izvođenju laboratorijske vježbe student mora imati ispunjene tablice 1 i 2!**

## 4.1 Primjer odabira upravljačkih signala

---

Za kodne riječi aritmetičko-logičkih operacija prema priloženoj tablici dan je primjer slijeda odabira upravljačkih signala i očekivanih stanja na signalima sklopa datapath za zbrajanje dva broja  $R3 = 6 - 5$ , pri čemu se konstanta 5 prvo učitava u registar R1, konstanta 6 u registar R3, te se na kraju vrijednost registra R1 oduzima od trenutne vrijednosti u registru R3.

<b>ALUOp</b>	<b>Operacija</b>
000	ADD
001	SUB
010	MUL
011	SRL
100	AND
101	OR
110	XOR
111	NOR

Tablica 3: kodne riječi za odabir aritmetičko-logičkih operacija



<b>Operacija</b>	<b>AddrA</b>	<b>AddrB</b>	<b>ALUOp</b>	<b>A(t)</b>	<b>B(t)</b>	<b>sw</b>	<b>A(t+1)</b>
R3 = 6	11	00	000	0000	-	0110	0110
R1 = 5	01	00	000	0000	-	0101	0101
R3 = R3 - R1	11	01	001	0110	0101	-	0001

*Tablica 4: slijed operacija za izračun  $R3 = 6 - 5$*

## 5 Dodatak: kodne riječi za aritmetičko-logičke operacije

Skraćenice aritmetičko-logičkih operacija imaju sljedeće značenje:

ADD: zbrajanje	A + B
SUB: oduzimanje	A - B
MUL: množenje	A * B
SRL: logički pomak operanda A u desno za B mjesta (shift right logical)	
AND: logičko I	A and B
OR: logičko ILI	A or B
XOR: logičko ekskluzivno ILI	A xor B
NOR: negirano logičko ILI	not (A or B)

Tablica određuje kodiranje aritmetičko-logičkih operacija zavisno od dvije znamenke najmanje težine JMBAG identifikacijskog broja:

JMBAG(1..0) = 0: ALUOp: Operacija: 0: sub 1: nor 2: or 3: xor 4: add 5: srl 6: and 7: mul	JMBAG(1..0) = 1: ALUOp: Operacija: 0: xor 1: nor 2: or 3: srl 4: sub 5: mul 6: add 7: and	JMBAG(1..0) = 2: ALUOp: Operacija: 0: srl 1: and 2: sub 3: mul 4: add 5: xor 6: nor 7: or	JMBAG(1..0) = 3: ALUOp: Operacija: 0: mul 1: add 2: sub 3: nor 4: or 5: and 6: xor 7: srl
JMBAG(1..0) = 4: ALUOp: Operacija: 0: add 1: sub 2: or 3: xor 4: and 5: nor 6: srl 7: mul	JMBAG(1..0) = 5: ALUOp: Operacija: 0: mul 1: sub 2: xor 3: srl 4: and 5: add 6: or 7: nor	JMBAG(1..0) = 6: ALUOp: Operacija: 0: srl 1: nor 2: mul 3: and 4: add 5: xor 6: sub 7: or	JMBAG(1..0) = 7: ALUOp: Operacija: 0: add 1: and 2: srl 3: or 4: xor 5: sub 6: mul 7: nor
JMBAG(1..0) = 8: ALUOp: Operacija: 0: nor 1: add 2: sub 3: and 4: xor 5: mul 6: or 7: srl	JMBAG(1..0) = 9: ALUOp: Operacija: 0: mul 1: or 2: add 3: and 4: srl 5: nor 6: xor 7: sub	JMBAG(1..0) = 10: ALUOp: Operacija: 0: srl 1: sub 2: or 3: nor 4: and 5: add 6: xor 7: mul	JMBAG(1..0) = 11: ALUOp: Operacija: 0: add 1: nor 2: srl 3: sub 4: mul 5: and 6: or 7: xor
JMBAG(1..0) = 12: ALUOp: Operacija: 0: srl 1: add 2: and 3: or 4: nor 5: sub 6: xor 7: mul	JMBAG(1..0) = 13: ALUOp: Operacija: 0: srl 1: xor 2: sub 3: and 4: or 5: add 6: nor 7: mul	JMBAG(1..0) = 14: ALUOp: Operacija: 0: xor 1: or 2: sub 3: srl 4: mul 5: and 6: add 7: nor	JMBAG(1..0) = 15: ALUOp: Operacija: 0: sub 1: or 2: srl 3: xor 4: mul 5: nor 6: and 7: add

JMBAG(1..0) = 16: ALUOp: Operacija: 0: xor 1: mul 2: nor 3: and 4: sub 5: add 6: or 7: srl	JMBAG(1..0) = 17: ALUOp: Operacija: 0: xor 1: sub 2: mul 3: srl 4: or 5: nor 6: and 7: add	JMBAG(1..0) = 18: ALUOp: Operacija: 0: srl 1: or 2: nor 3: add 4: sub 5: xor 6: mul 7: and	JMBAG(1..0) = 19: ALUOp: Operacija: 0: or 1: add 2: sub 3: xor 4: nor 5: and 6: mul 7: srl
JMBAG(1..0) = 20: ALUOp: Operacija: 0: or 1: and 2: mul 3: xor 4: add 5: srl 6: sub 7: nor	JMBAG(1..0) = 21: ALUOp: Operacija: 0: sub 1: xor 2: and 3: srl 4: mul 5: nor 6: or 7: add	JMBAG(1..0) = 22: ALUOp: Operacija: 0: sub 1: add 2: and 3: or 4: xor 5: mul 6: srl 7: nor	JMBAG(1..0) = 23: ALUOp: Operacija: 0: and 1: nor 2: xor 3: mul 4: or 5: sub 6: srl 7: add
JMBAG(1..0) = 24: ALUOp: Operacija: 0: nor 1: and 2: sub 3: or 4: add 5: srl 6: mul 7: xor	JMBAG(1..0) = 25: ALUOp: Operacija: 0: xor 1: srl 2: nor 3: or 4: sub 5: mul 6: add 7: and	JMBAG(1..0) = 26: ALUOp: Operacija: 0: mul 1: and 2: or 3: srl 4: nor 5: xor 6: add 7: sub	JMBAG(1..0) = 27: ALUOp: Operacija: 0: add 1: srl 2: or 3: xor 4: nor 5: mul 6: sub 7: and
JMBAG(1..0) = 28: ALUOp: Operacija: 0: or 1: xor 2: srl 3: add 4: nor 5: mul 6: sub 7: and	JMBAG(1..0) = 29: ALUOp: Operacija: 0: sub 1: and 2: or 3: srl 4: nor 5: add 6: xor 7: mul	JMBAG(1..0) = 30: ALUOp: Operacija: 0: nor 1: and 2: sub 3: mul 4: srl 5: or 6: add 7: xor	JMBAG(1..0) = 31: ALUOp: Operacija: 0: add 1: nor 2: mul 3: sub 4: or 5: xor 6: and 7: srl
JMBAG(1..0) = 32: ALUOp: Operacija: 0: srl 1: add 2: mul 3: and 4: sub 5: xor 6: nor 7: or	JMBAG(1..0) = 33: ALUOp: Operacija: 0: sub 1: and 2: or 3: nor 4: srl 5: mul 6: xor 7: add	JMBAG(1..0) = 34: ALUOp: Operacija: 0: and 1: sub 2: xor 3: or 4: add 5: mul 6: nor 7: srl	JMBAG(1..0) = 35: ALUOp: Operacija: 0: xor 1: sub 2: add 3: mul 4: or 5: srl 6: and 7: nor
JMBAG(1..0) = 36: ALUOp: Operacija: 0: mul 1: or 2: xor 3: sub 4: nor 5: and 6: srl 7: add	JMBAG(1..0) = 37: ALUOp: Operacija: 0: sub 1: mul 2: add 3: nor 4: xor 5: srl 6: or 7: and	JMBAG(1..0) = 38: ALUOp: Operacija: 0: and 1: nor 2: xor 3: sub 4: srl 5: or 6: add 7: mul	JMBAG(1..0) = 39: ALUOp: Operacija: 0: and 1: srl 2: or 3: sub 4: xor 5: nor 6: mul 7: add
JMBAG(1..0) = 40: ALUOp: Operacija: 0: xor 1: srl 2: and 3: nor 4: add 5: or 6: sub 7: mul	JMBAG(1..0) = 41: ALUOp: Operacija: 0: mul 1: srl 2: or 3: add 4: xor 5: and 6: sub 7: nor	JMBAG(1..0) = 42: ALUOp: Operacija: 0: sub 1: or 2: srl 3: and 4: nor 5: mul 6: add 7: xor	JMBAG(1..0) = 43: ALUOp: Operacija: 0: or 1: mul 2: srl 3: xor 4: sub 5: nor 6: add 7: and

JMBAG(1..0) = 44: ALUOp: Operacija: 0: sub 1: mul 2: srl 3: add 4: and 5: nor 6: xor 7: or	JMBAG(1..0) = 45: ALUOp: Operacija: 0: srl 1: xor 2: or 3: and 4: mul 5: sub 6: add 7: nor	JMBAG(1..0) = 46: ALUOp: Operacija: 0: and 1: or 2: mul 3: sub 4: srl 5: add 6: nor 7: xor	JMBAG(1..0) = 47: ALUOp: Operacija: 0: or 1: nor 2: xor 3: add 4: srl 5: mul 6: and 7: sub
JMBAG(1..0) = 48: ALUOp: Operacija: 0: mul 1: xor 2: nor 3: srl 4: or 5: add 6: sub 7: and	JMBAG(1..0) = 49: ALUOp: Operacija: 0: and 1: sub 2: srl 3: or 4: nor 5: xor 6: add 7: mul	JMBAG(1..0) = 50: ALUOp: Operacija: 0: add 1: and 2: xor 3: nor 4: or 5: sub 6: mul 7: srl	JMBAG(1..0) = 51: ALUOp: Operacija: 0: nor 1: mul 2: and 3: xor 4: sub 5: srl 6: or 7: add
JMBAG(1..0) = 52: ALUOp: Operacija: 0: or 1: sub 2: srl 3: nor 4: xor 5: and 6: mul 7: add	JMBAG(1..0) = 53: ALUOp: Operacija: 0: and 1: mul 2: xor 3: sub 4: add 5: srl 6: or 7: nor	JMBAG(1..0) = 54: ALUOp: Operacija: 0: xor 1: sub 2: mul 3: or 4: srl 5: nor 6: and 7: add	JMBAG(1..0) = 55: ALUOp: Operacija: 0: mul 1: nor 2: and 3: srl 4: or 5: add 6: xor 7: sub
JMBAG(1..0) = 56: ALUOp: Operacija: 0: or 1: mul 2: add 3: xor 4: nor 5: and 6: sub 7: srl	JMBAG(1..0) = 57: ALUOp: Operacija: 0: mul 1: add 2: srl 3: xor 4: and 5: sub 6: nor 7: or	JMBAG(1..0) = 58: ALUOp: Operacija: 0: or 1: nor 2: mul 3: and 4: srl 5: sub 6: xor 7: add	JMBAG(1..0) = 59: ALUOp: Operacija: 0: add 1: nor 2: or 3: srl 4: and 5: xor 6: mul 7: sub
JMBAG(1..0) = 60: ALUOp: Operacija: 0: srl 1: xor 2: mul 3: and 4: add 5: sub 6: nor 7: or	JMBAG(1..0) = 61: ALUOp: Operacija: 0: and 1: and 2: add 3: mul 4: xor 5: sub 6: nor 7: or	JMBAG(1..0) = 62: ALUOp: Operacija: 0: and 1: or 2: srl 3: mul 4: nor 5: sub 6: add 7: xor	JMBAG(1..0) = 63: ALUOp: Operacija: 0: add 1: sub 2: srl 3: nor 4: mul 5: xor 6: and 7: or
JMBAG(1..0) = 64: ALUOp: Operacija: 0: and 1: nor 2: xor 3: or 4: mul 5: add 6: sub 7: srl	JMBAG(1..0) = 65: ALUOp: Operacija: 0: and 1: srl 2: mul 3: or 4: xor 5: sub 6: add 7: nor	JMBAG(1..0) = 66: ALUOp: Operacija: 0: or 1: xor 2: srl 3: add 4: mul 5: nor 6: sub 7: and	JMBAG(1..0) = 67: ALUOp: Operacija: 0: xor 1: or 2: and 3: sub 4: srl 5: add 6: nor 7: mul
JMBAG(1..0) = 68: ALUOp: Operacija: 0: mul 1: xor 2: srl 3: add 4: or 5: sub 6: nor 7: and	JMBAG(1..0) = 69: ALUOp: Operacija: 0: add 1: nor 2: sub 3: xor 4: and 5: srl 6: or 7: mul	JMBAG(1..0) = 70: ALUOp: Operacija: 0: srl 1: mul 2: and 3: nor 4: add 5: or 6: sub 7: xor	JMBAG(1..0) = 71: ALUOp: Operacija: 0: add 1: nor 2: xor 3: sub 4: and 5: mul 6: srl 7: or

JMBAG(1..0) = 72: ALUOp: Operacija: 0: sub 1: nor 2: xor 3: and 4: or 5: add 6: mul 7: srl	JMBAG(1..0) = 73: ALUOp: Operacija: 0: add 1: srl 2: xor 3: mul 4: nor 5: or 6: and 7: sub	JMBAG(1..0) = 74: ALUOp: Operacija: 0: add 1: and 2: srl 3: mul 4: nor 5: or 6: xor 7: sub	JMBAG(1..0) = 75: ALUOp: Operacija: 0: mul 1: or 2: srl 3: xor 4: nor 5: and 6: sub 7: add
JMBAG(1..0) = 76: ALUOp: Operacija: 0: srl 1: sub 2: mul 3: add 4: nor 5: xor 6: and 7: or	JMBAG(1..0) = 77: ALUOp: Operacija: 0: xor 1: mul 2: and 3: nor 4: or 5: sub 6: add 7: srl	JMBAG(1..0) = 78: ALUOp: Operacija: 0: srl 1: sub 2: or 3: xor 4: add 5: mul 6: nor 7: and	JMBAG(1..0) = 79: ALUOp: Operacija: 0: xor 1: mul 2: and 3: nor 4: sub 5: srl 6: add 7: or
JMBAG(1..0) = 80: ALUOp: Operacija: 0: nor 1: mul 2: and 3: sub 4: srl 5: add 6: xor 7: or	JMBAG(1..0) = 81: ALUOp: Operacija: 0: add 1: nor 2: xor 3: srl 4: sub 5: or 6: and 7: mul	JMBAG(1..0) = 82: ALUOp: Operacija: 0: or 1: srl 2: xor 3: add 4: mul 5: sub 6: nor 7: and	JMBAG(1..0) = 83: ALUOp: Operacija: 0: mul 1: and 2: add 3: srl 4: xor 5: nor 6: sub 7: or
JMBAG(1..0) = 84: ALUOp: Operacija: 0: mul 1: sub 2: xor 3: add 4: or 5: and 6: nor 7: srl	JMBAG(1..0) = 85: ALUOp: Operacija: 0: sub 1: and 2: xor 3: add 4: nor 5: srl 6: mul 7: or	JMBAG(1..0) = 86: ALUOp: Operacija: 0: and 1: srl 2: nor 3: sub 4: add 5: mul 6: xor 7: or	JMBAG(1..0) = 87: ALUOp: Operacija: 0: mul 1: add 2: nor 3: xor 4: and 5: sub 6: srl 7: or
JMBAG(1..0) = 88: ALUOp: Operacija: 0: and 1: nor 2: srl 3: or 4: add 5: xor 6: sub 7: mul	JMBAG(1..0) = 89: ALUOp: Operacija: 0: mul 1: nor 2: sub 3: and 4: srl 5: add 6: or 7: xor	JMBAG(1..0) = 90: ALUOp: Operacija: 0: add 1: or 2: and 3: sub 4: srl 5: mul 6: xor 7: nor	JMBAG(1..0) = 91: ALUOp: Operacija: 0: xor 1: nor 2: add 3: sub 4: srl 5: and 6: mul 7: or
JMBAG(1..0) = 92: ALUOp: Operacija: 0: xor 1: and 2: nor 3: mul 4: sub 5: srl 6: add 7: or	JMBAG(1..0) = 93: ALUOp: Operacija: 0: srl 1: mul 2: or 3: sub 4: add 5: xor 6: and 7: nor	JMBAG(1..0) = 94: ALUOp: Operacija: 0: xor 1: sub 2: or 3: and 4: srl 5: mul 6: add 7: nor	JMBAG(1..0) = 95: ALUOp: Operacija: 0: nor 1: add 2: srl 3: and 4: sub 5: mul 6: or 7: xor
JMBAG(1..0) = 96: ALUOp: Operacija: 0: xor 1: mul 2: srl 3: or 4: add 5: and 6: sub 7: nor	JMBAG(1..0) = 97: ALUOp: Operacija: 0: and 1: nor 2: sub 3: xor 4: srl 5: add 6: or 7: mul	JMBAG(1..0) = 98: ALUOp: Operacija: 0: mul 1: nor 2: xor 3: or 4: add 5: sub 6: and 7: srl	JMBAG(1..0) = 99: ALUOp: Operacija: 0: nor 1: add 2: mul 3: srl 4: sub 5: xor 6: and 7: or